

« به نام خدا »

با عرض سلام خدمت همه‌ی دوستای خوبمون.

ما در این جلسه با معرفی چند آی سی جدید مباحثت قبلی (و تکمیل می‌کنیم) و انسنا الله از جلسه‌ی آینده سافت یک ربات مسیریاب ساده (و شروع فواهیم کرد). البته این به معنی پایان کار ما نیست، یعنی بهتره اینطوری عرض کنم که تازه ما داریم وارد دنیای (باتیک می‌شیم) و تا حالا فقط کمی با مقدمات کار آشنا شدیم.

بدون مقدمه‌ی بیشتر وارد بحث اصلی‌مون می‌شیم.


در جلسه گذشته با عملگرها "AND" و "OR" آشنا شدیم، در این جلسه ۲ آی سی که این ۲ عمل را برای ما انجام می‌دهند به شما معرفی کنیم.

AND

عملگر AND را در مدارهای شماتیک به صورت نشان می‌دهند که پایه‌های ۱ و ۲ ورودی ها و پایه‌ی ۳ فروجی است که به این مجموعه یک گیت AND می‌گویند.
(AND Gate)



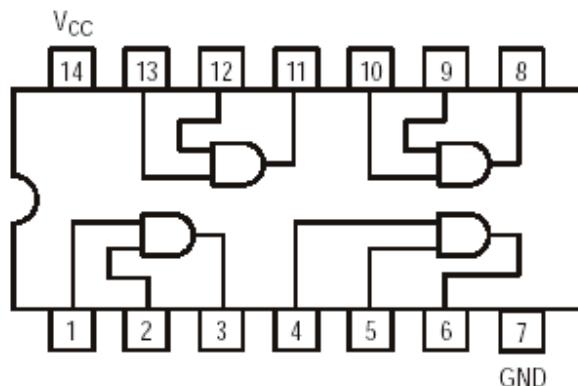آی سی 7408 دارای ۴ گیت مجازی AND می‌باشد، یعنی می‌تواند همزمان ۴ عمل AND را انجام دهد. این آی سی ۱۶ پایه دارد که ترتیب پایه‌های آن در شکل زیر شرح داده شده است.




OR

نشان می دهند که پایه
که به این مجموعه یک



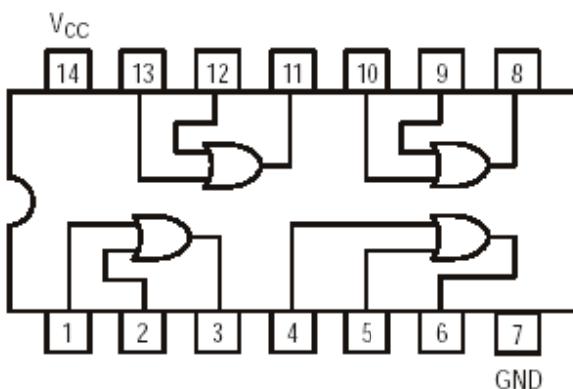
عملگر OR را در مدارهای شماتیک به صورت
های ۱ و ۲ ورودی‌ها و پایه‌ی ۳ فروجی است
گیت OR می‌گویند. (OR Gate)



آی سی ۷۴۰۸ نیز دارای ۴ گیت مجزای OR
می‌باشد، یعنی می‌تواند همزمان ۴ عمل OR
را انجام دهد. این آی سی نیز، همانند ۷۴۰۸
دارای ۱۴ پایه است که ترتیب پایه‌های آن در
شکل زیر شرح داده شده است.

یک سوال مهم : همان‌طور که می‌دانید گیت‌های AND و OR دارای ۲ ورودی و ۱ فروجی هستند.
حال این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان با همین گیت‌های ۲ ورودی، گیت‌های ۳ ورودی
یا بیشتر ساخت؟ پاسخ این سوال در مدارهای زیر آمده است؛ اما شما قبل از دیدن پاسخ کمی
فکر کنید!

: AND

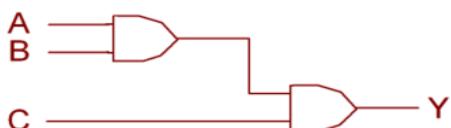


: OR



به همین ترتیب می‌توانید گیت‌های پندين و روپارهی نیز بسازید.

نموده‌ی کار با آی سی L298 (راه انداز موتورها)

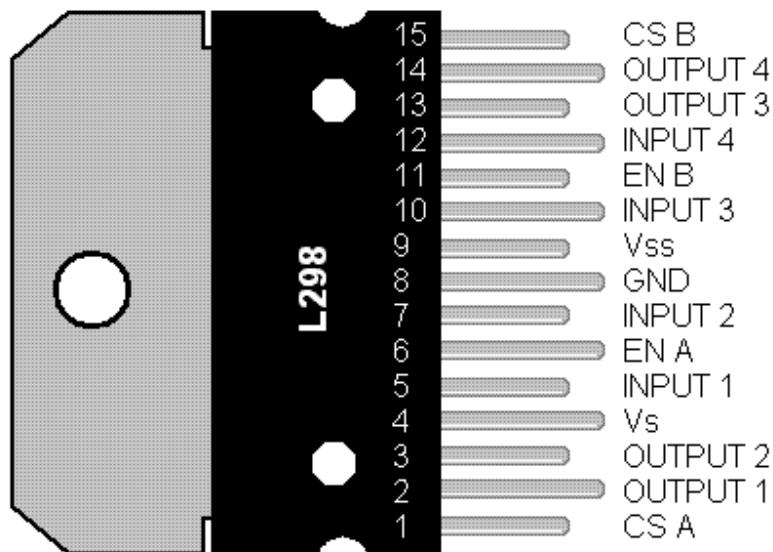شما با این آی سی در جلسات گذشته آشنا شده‌اید، در این جلسه با نموده‌ی کار با این آی سی پر کاربرد آشنا می‌شوید.



ترتیب پایه‌های این آی سی در (ویر) آمده است. در زیر نموده‌ی کار با این ۱۵ پایه به صورت مختصراً توضیح داده شده است.

پایه‌های ۱ و ۱۵: این پایه‌ها "Current sensing" نام دارند و باید هر ۲ به - متصل شوند.

پایه‌های ۲ و ۳: همان‌طور که می‌دانید این آی سی می‌تواند ۲ موتور را همزمان و به صورت مستقل از یکدیگر راه‌اندازی و کنترل کند (۲ موتور (A، B می‌نامیم). این ۲ پایه باید به موتور A متصل شوند. (خوبی برای موتور A)

پایه‌ی ۴: هر ولتاژی بر (وی) این پایه قرار گیرد برای راه‌اندازی موتورها استفاده می‌شود. مثلاً اگر موتورهای شما ۱۲ ولت است، باید این پایه به ۱۲ ولت متصل شود.

پایه‌های ۵ و ۷: این ۲ پایه، وروپارهی برای کنترل موتور A هستند. این ۲ پایه باید توسط کاربر یا مدار کنترل کننده‌ی بات کنترل شوند.

اگر این ۲ پایه هر ۲ ، ۰ یا ۱ منطقی باشند ، موتور بدون مرکت می ایستد . اگر این ۲ پایه به ترتیب ۰ و ۱ شوند ، موتور به یک جهت مشخص می چرخد و اگر ۰ و ۱ شوند (یعنی وروdi برعکس شود) ، موتور عکس جهت قبلی فواهد چرخید .

پایه ۵ و ۱۱ : این ۲ پایه به ترتیب فعال ساز موتورهای A و B هستند . برای استفاده از هر ۲ موتور باید هر ۲ پایه ۱ شوند . (برای فعالسازی هر موتور باید پایه‌ی مربوط به آن ۱ شود)

پایه ۸ : باید به – متصل شود .

پایه ۹ : این پایه باید به ولتاژ ۵ ولت متصل شود .

پایه‌های ۱۰ و ۱۲ : این ۲ پایه ، وروdi برای کنترل موتور B هستند . کار با این ۲ پایه نیز مانند پایه‌های ۵ و ۷ (وروdi‌های موتور A) می‌باشد .

پایه‌های ۱۳ و ۱۴ : این ۲ پایه باید به موتور B متصل شوند . (خروجی برای موتور B)

کار عملی با L298N و در جلسه‌ی آینده برای راه اندازی موتورهای ربات فواهد دید .

تا جلسه‌ی آینده خدا نگهدا ...

آموزش‌های (باتیک طبقه بندی شده توسط کمیته مهندسی (باتیک / nrec.ir) (طرح ساماندهی آموزش (باتیک در اینترنت) برگرفته از سایت (شد مخصوص ده سنی ۱۳ تا ۲۵ سال گردآوری و ویرایش اولیه : فانم فرنماز عطاءالهی ویرایش علمی و گرافیکی نهایی : زهره دارابیان